


$$I_d = I_s (r)$$

corriente de saturación

* circuitos rectificadores → Separar señales
modulación AM


Si el diodo conduce → pasa una pared
de potencial de
0,7 V

diodo ideal $V_d \approx 0$

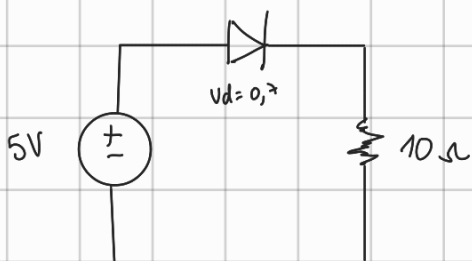

$$5V = 0,7V + R \cdot I_d$$



$$\frac{4,3}{10} = I_d = 0,43 A$$

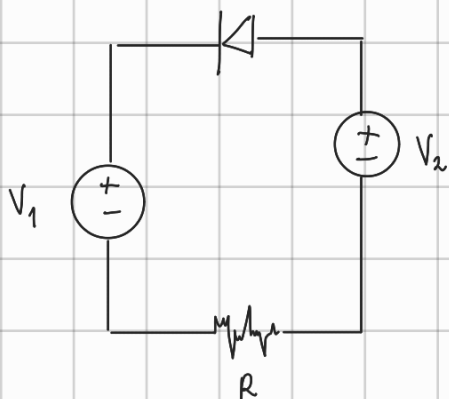

$$V_1 = V_2 \rightarrow \text{No } \textcircled{I}$$

$$V_1 > V_2 \rightarrow \text{No } \textcircled{I}$$
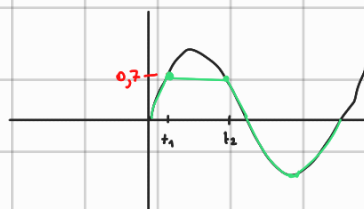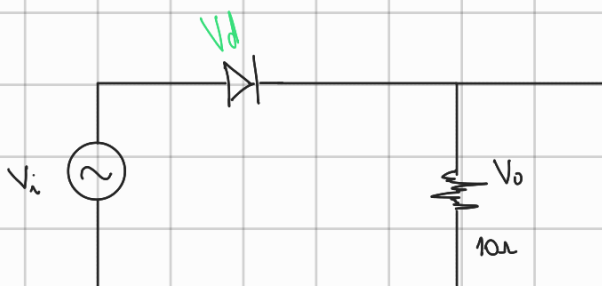
$$V_1 < V_2 \text{ (por } 0,3 \text{)} \rightarrow \text{No } \textcircled{I}$$





Revaaciones: $0 - t_1 \rightarrow$ No conduce

$$V_i = V_d + R \cdot i$$

$$V_i = V_d$$

$t_1 - t_2 \rightarrow$ Si conduce

$$V_i = 0,7 + R \cdot i$$

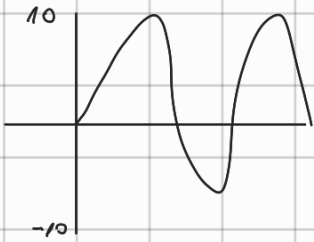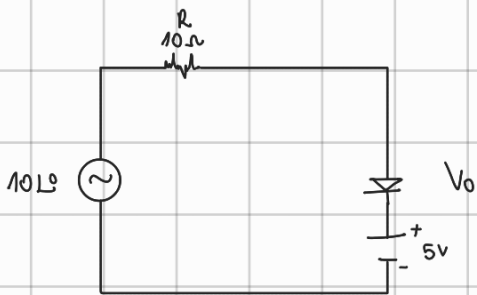

$$10L^{\circ} - 5V = R \cdot i + V_d$$



