
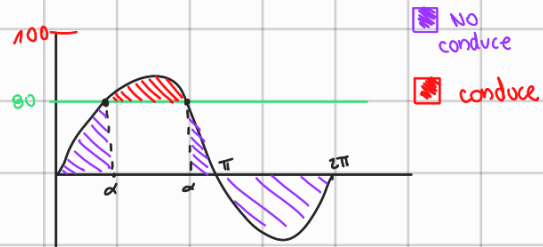


$$[V_i - V_a] = V_d + V_o$$

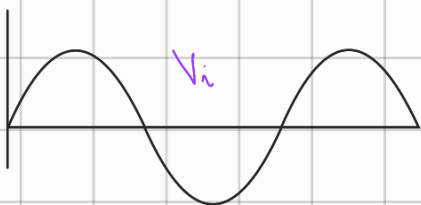


$$100 \cdot \sin(\alpha) = 80$$

$$\sin^{-1}\left(\frac{80}{100}\right) = \alpha \rightarrow 180 - \alpha = \beta$$




AC / DC
~ / = \rightarrow Rectificar

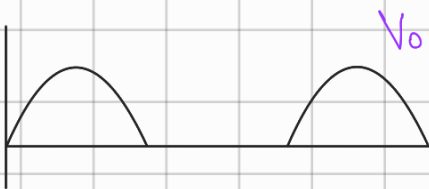

1/2 ondas

corriente continua

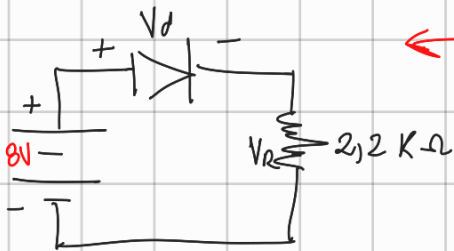

\leftarrow polarizado en directa.

determinar \$V_d, V_R, I_n\$


$$V_d = 0,7, \quad V_r = 7,3$$

$$V_T = V_d + V_r$$

$$I_T = \frac{V_R}{R} = \frac{7,3}{2,2} = 3,32 \text{ mA}$$

$$80V = 0,7 + V_r$$

$$7,3V = V_r$$

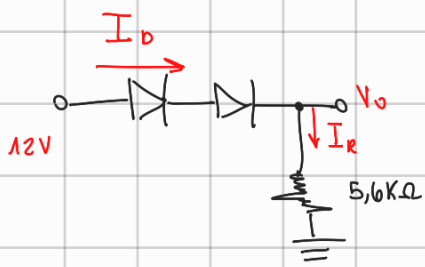

$$V_T = V_{d1} + V_{d2} + V_R$$

$$I_d = I_R$$

$$12V = 0,7 + 0,3 + V_R$$

$$12V = 1V + \overbrace{I_R(5,6K\Omega)}^{V_R}$$

$$\frac{11V}{5,6K\Omega} = I_R$$

