

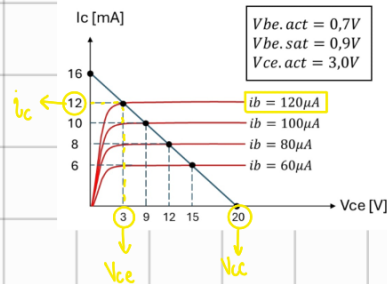
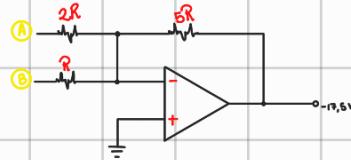


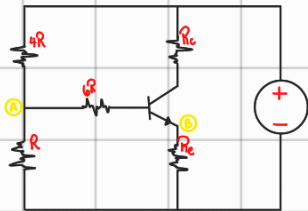i) Se tienen 2 circuitos uno transistorizado y otro con amplificador operacional, el segundo depende del primero, se desea obtener una salida de  $-17,5V$  calcule los valores de las resistencias:  $R$ ,  $R_c$  y  $R_e$  además obtener voltaje en (A) y (B)



$R$   
 $R_e$   
 $R_c$

pasos 1: Thevenin:

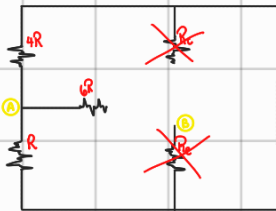


Resistencia  $R_{th}$ :

$$\Rightarrow \frac{4R \cdot R}{4R + R} + 6R = \frac{4R}{5} + \frac{30R}{5} = \frac{34R}{5} = \boxed{6,8R}$$

Voltage  $R_{th}$ :

$$\frac{V_{cc} \cdot R}{4R + R} = \frac{V_{cc}}{5}; \text{ pero } V_{cc}: 20 \text{ entonces}$$


$$V_{Th} = 4V$$

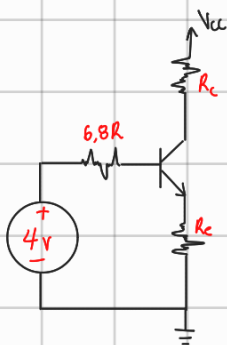

$$I_c = I_B \cdot \beta$$

$$I_e = I_c + I_B$$

$$V_- = V_+$$

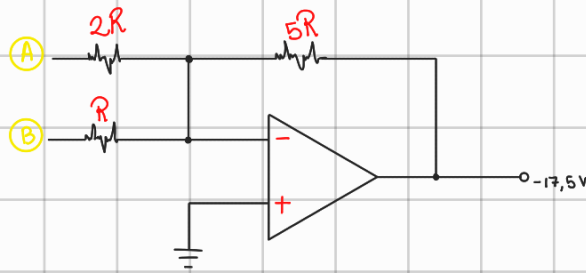


$$i_a + i_b = i_c$$

$$\frac{A}{2R} + \frac{B}{R} = -\frac{V_o}{5R}$$

$$\rightarrow 2,5A + 5B = -V_o$$

$$2,5 \cdot 4 + 5B = 17,5 \quad B = 1,5 \text{ V}$$

del transistorado  $i_e = i_c + i_b$

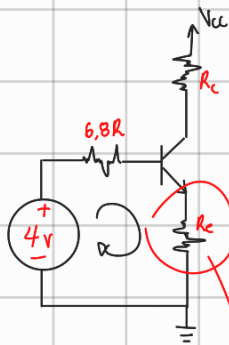

$$i_e = i_b \cdot \beta + i_b$$

$$i_e = i_b (\beta + 1)$$

$$i_e = 120 \mu A \cdot \left( \frac{12 \text{ mA}}{120 \mu A} + 1 \right)$$

$$\frac{V_B}{i_e} = R_e = 124 \Omega$$

mallá colector

$$V_{cc} = i_c \cdot R_c + V_{ce} + V_B$$

$$\frac{V_{cc} - V_{BE} - V_{CE}}{I_C} = \frac{20 - 1,5 - 3}{12} = \boxed{1292}$$

